

A

B

C




D

A

B

C

D

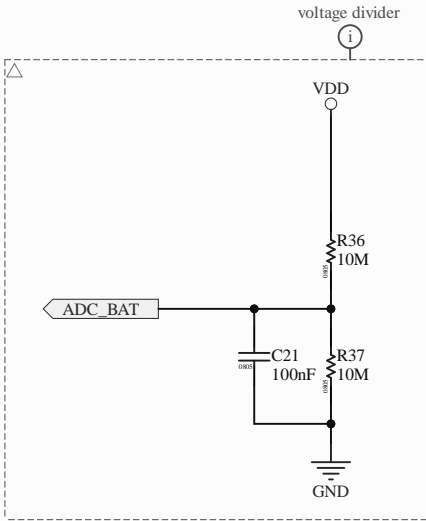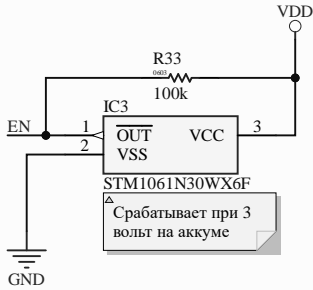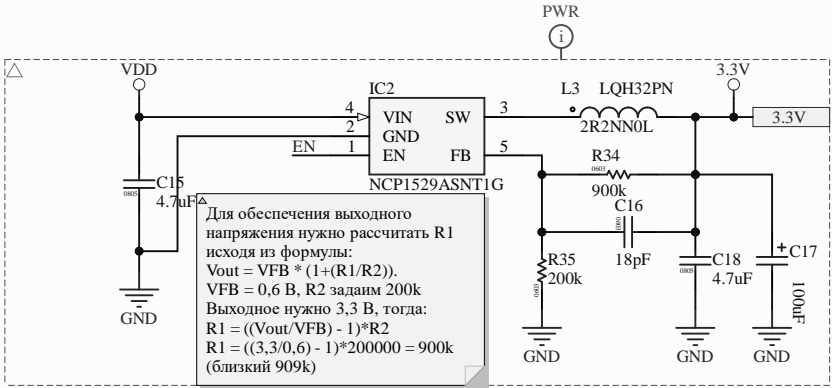

Делитель напряжения

Просто поделим напряжение на 2, просто взяв два одинаковых резистора большого сопротивления.

Будем мерить при опорном напряжении 2,56 В

При 4,2 В на аккумуляте, на делителе будет 2,1 В.

ПОМЕНЯТЬ РЕЗИСТОРЫ НА 1 МОм если будет валаёбить АЦП